
第二次作业（HW02）：使用 4511 与共阴极七段数码管显示字符“E”

姓名：刘泽宇　　学号：240201231　　作业编号：HW02

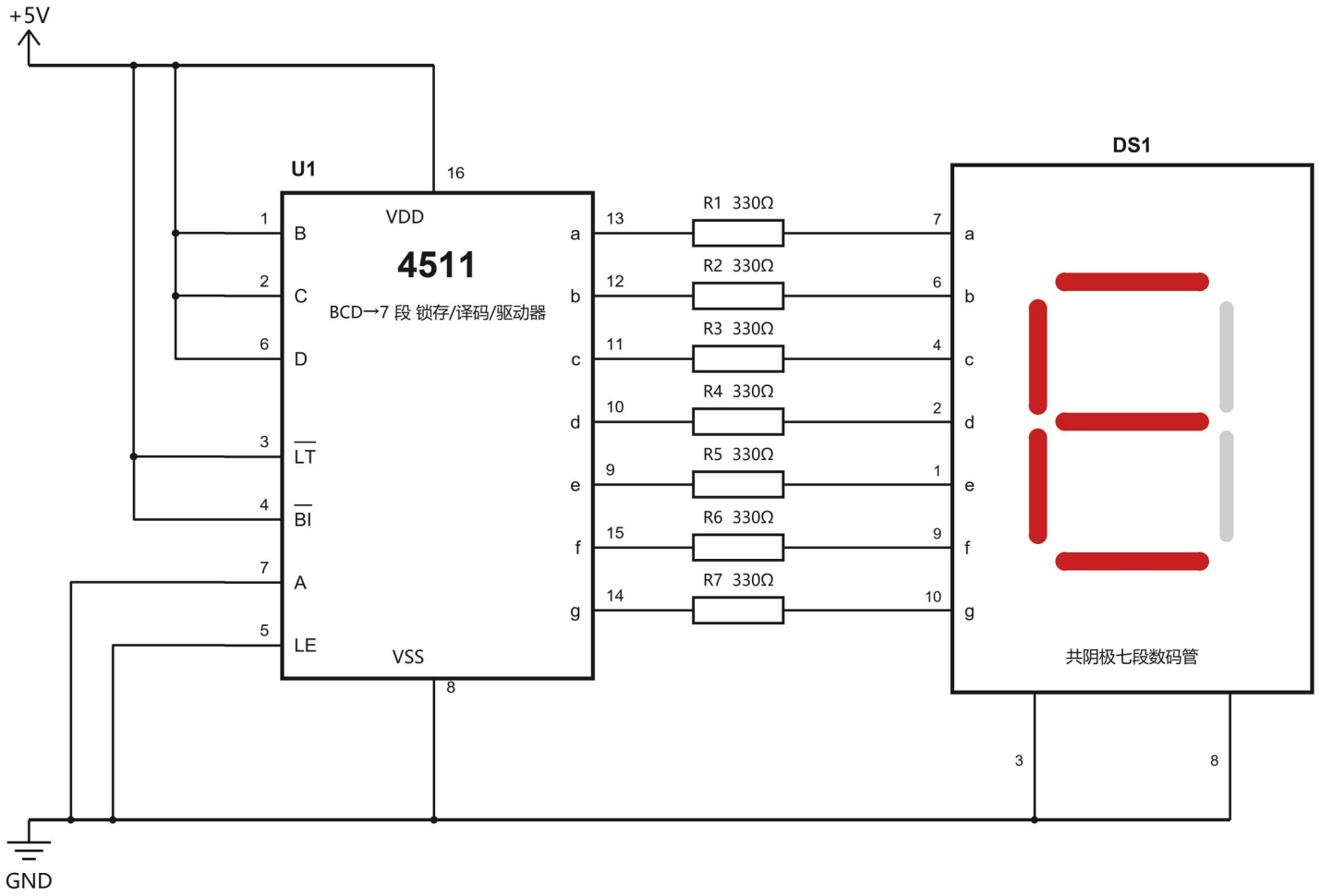

说明：

1. U1 为 CD4511（BCD—七段锁存/译码/驱动器）：16 脚接 +5V（VDD），8 脚接 GND（VSS）。
2. BCD 输入 D C B A = 1 1 1 0，段码 a=d=e=f=g=1、b=c=0，数码管显示字符“E”。
3. LE(5)=0，锁存器透明；LT(3)=1、BI(4)=1，正常译码（不灯测试、不消隐）。
4. R1 ~ R7 为段限流电阻，取 330Ω（If ≈ 8 mA，VDD=5V）。
5. DS1 公共阴极 3、8 脚接 GND；小数点 dp（5 脚）未使用。

课程：数字电子技术	作业编号：**HW02**
姓　名：刘泽宇	学　号：240201231
日　期：2026-11-02	图　号：HW02-01